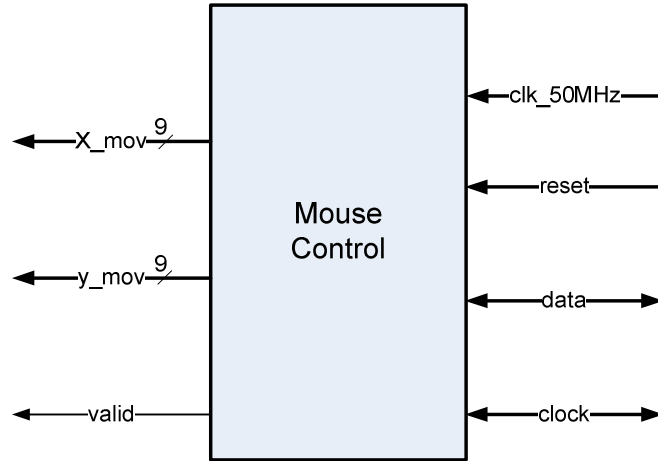


שפת תיאור חומרה VHDL פתרון המבחן

**שאלה 1 - 60 נקודות**

להלן מערכת ספרתית סינכרונית המשמשת כבקר התקן ה-mouse. המערכת כוללת כניסות ויציאות הבאות (איור 1):




איור 1.

קווי ה-clock וה-data הם קווים דו-כיווניים (פורט מסוג inout) המשמשים את הבקר לאתחול ה-mouse וגם את ה-mouse לשליחת הנתונים לבקר (כמובן שהבקר הוא זה שמנהל את הקווים האלה), x\_mov וה-y\_mov הם הזזה בצירים אופקי ואנכי בהתאם וה-valid הוא אינדיקציה על קבלת נתון חדש ותקין (כולל בדיקת ה-parity וה-overflow). המערכת היא מערכת סינכרונית הפועלת לפי השעון של 50 MHz. ה-mouse שולח נתונים ב-3 בייטים הבאים:

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 1	Y overflow	X overflow	Y sign bit	X sign bit	Always 1	Middle Btn	Right Btn	Left Btn
Byte 2	X movement							
Byte 3	Y movement							

כל בייט נשלח לפי פרוטוקול PS2 המתואר להלן (איור 2)

 

איור 2.

שני הקווים המופיעים באיור 2 הם קווי השעון וה-data אשר מקשרים בן ה-mouse לבן הבקר ופועלים בתזמון הבא: תדר השעון 10-16.7 KHz, זמן מעלית השעון ועד להופעה של ערך חדש בקו data לפחות 5 us, זמן שינוי הערך בקו data עד לירידת השעון לפחות 5 us אך לא יותר מ-25 us. משמעות של כל ביט

בקו ה-data: Start – תמיד 0, 8 ביט DATA (LSB first), Parity odd (אי זוגי), Stop – תמיד 1. סה"כ אורך החבילה הוא 11 ביט. קווי השעון (clock) וה-data של ה-mouse פעילים אך ורק כאשר יש צורך בשליחת הנתונים, אחרת הם ברמה לוגית 1. הזזה בציר X (X movement) היא ערך של 9 ביט במשלים ל-2 (ביט 6 של בייט הראשון והבייט השני במלואו). הזזה בציר Y (Y movement) היא ערך של 9 ביט במשלים ל-2 (ביט 7 של בייט הראשון והבייט השלישי במלואו). על מנת לאפשר ל-mouse שליחת נתונים, הבקר שולח דרך הקווים data-clock פקודת אתחול שהיא "F6" x באופן חד פעמי בתחילת העבודה עם ה-mouse.

ממש יחידת בקרה של מערכת הנ"ל כ-FSM. בפתרון הבעיה יש לבצע את השלבים הבאים:

1. בנה ארכיטקטורה של המערכת ע"י חלוקת ליחידת בקרה ויחידות ביצוע ושרטט דיאגרמת


בלוקים של המערכת (10 נקודות)

2. לשרטט דיאגרמת מצבים של מכונת המצבים בחלק המבקר (10 נקודות)


3. לכתוב קוד VHDL מלא (entity, architecture, library) המייצג את יחידת הבקרה (40 נקודות)

קוד הנכתב אמור ליהות בר סינתזה!!!

הפתרון:

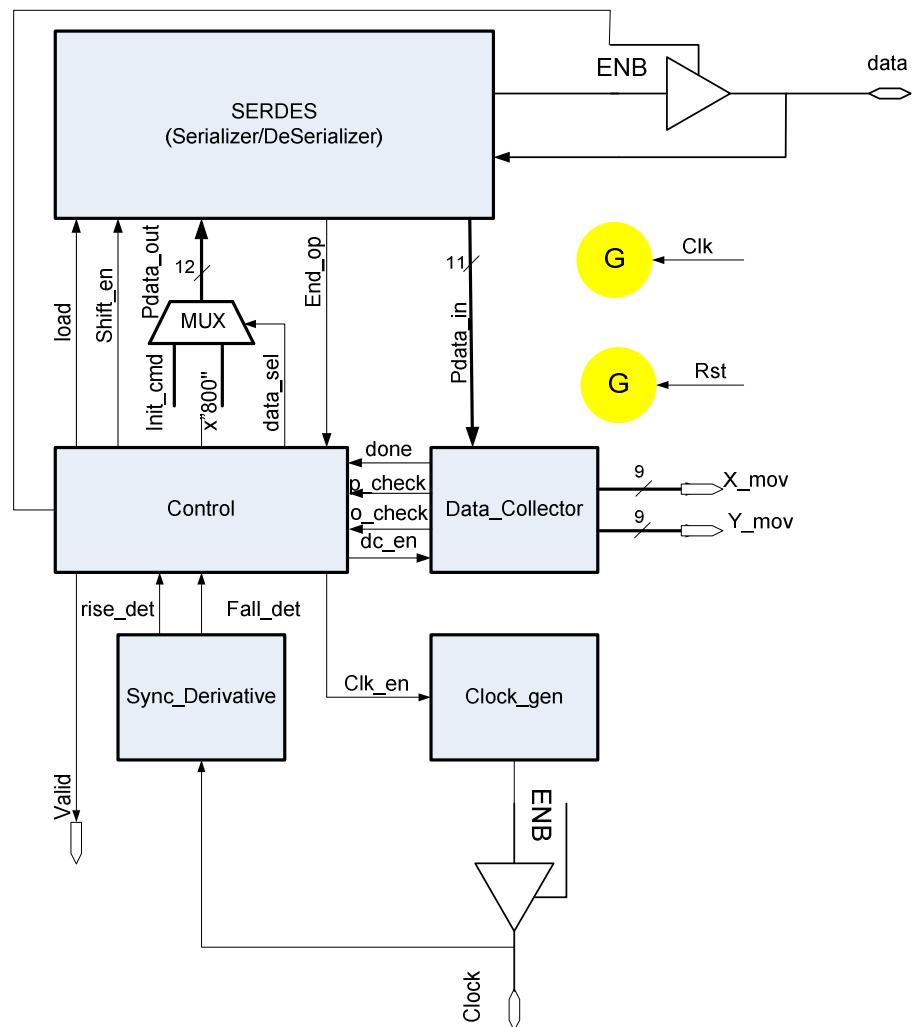

דיאגראמת מצבים

 

```

1> library ieee;
2> use ieee.std_logic_1164.all;
3> use ieee.std_logic_arith.all;
4> use ieee.std_logic_unsigned.all;
5>
6> entity mouse_ctrl is
7> port (
8>     clk_50    : in  std_logic;
9>     rst       : in  std_logic;
10>     p_check   : in  std_logic;
11>     o_check   : in  std_logic;
12>     end_op    : in  std_logic;
13>     done      : in  std_logic;
14>     rise_det  : in  std_logic;
15>     fall_det  : in  std_logic;
16>     load      : out std_logic;
17>     data_sel  : out std_logic;
18>     shift_en  : out std_logic;
19>     enb       : out std_logic;
20>     clk_en    : out std_logic;
21>     valid     : out std_logic;
22>     dc_en     : out std_logic
23> );
24>
25> end entity mouse_ctrl;
26>
27> architecture arc_mouse_ctrl of mouse_ctrl is
28>     type FSM_ST is (IDLE, INIT_ST, RESEIVE_ST);
29>     signal curr_st : FSM_ST;
30> begin
31>     fsm : process (clk_50, rst) is
32>     begin
33>         if (rst = '0') then
34>             curr_st <= IDLE;
35>             load <= '0';
36>             data_sel <= '0';
37>             shift_en <= '0';
38>             enb <= '0';
39>             clk_en <= '0';
40>             valid <= '0';
41>             dc_en <= '0';
42>         elsif rising_edge(clk_50) then
43>             load <= '0';
44>             data_sel <= '0';
45>             shift_en <= '0';
46>             enb <= '0';
47>             clk_en <= '0';
48>             valid <= '0';
49>             dc_en <= '0';
50>             case curr_st is
51>                 when IDLE => load <= '1';
52>                     data_sel <= '1';
53>                 when INIT_ST => if (end_op = '1') then
54>                     curr_st <= RESEIVE_ST;
55>                     load <= '1';
56>                 else
57>                     shift_en <= rise_det;
58>                     enb <= '1';
59>                     clk_en <= '1';
60>                 end if;
61>                 when RESEIVE_ST => if (end_op = '0') then
62>                     shift_en <= fall_det;
63>                 elsif(done = '0') then
64>                     load <= '1';
65>                     dc_en <= '1';
66>                 else
67>                     valid <= p_check and o_check;
68>                     curr_st <= IDLE;
69>                 end if;
70>                 when others => curr_st <= IDLE;
71>             end case;
72>         end if;
73>     end process fsm;
74> end architecture arc mouse_ctrl;

```

## שאלה 2 - 20 נקודות

לכתוב פונקציה רקורסיבית המקבלת כארגומנט bit\_vector ובודקת האם ווקטור המתקבל הוא סימטרי ולא. פונקציה מחזירה Boolean, true במידה והווקטור סימטרי אחרת false. לדוגמה ווקטורים "011000110" ו-"10111101" הינם סימטריים והווקטור "110111001" אינו סימטרי. יש לכתוב פונקציה ברת סינתזה.

```
function is_symmetric (d : std_logic_vector) return boolean is
  alias t : std_logic_vector (0 to (d'length-1)) is d;
  variable res : boolean;
begin
  if (d'length=1) then
    res:=true;
  elsif (d'length=2) then
    res:=(t(t'left)=t(t'right));
  else
    res:=(t(t'left)=t(t'right)) and is_symmetric(t((t'left+1) to (t'right-1)));
  end if;
  return res;
end function is_symmetric;
```

## שאלה 3 - 20 נקודות

נתונה מערכת צירופית המקבלת בשתי כניסות שלה a ו-b ערכים של 8 ביט המוצגים בקוד One-Hot (קוד הכולל ביט אחד בלבד ברמה לוגית '1', שאר הביטים נמצאים ב-'0'). לערכי One-Hot של הכניסות מיוחסים ערכים עשרוניים לפי טבלה הבאה:

ערך בקוד One-Hot	ערך עשרוני
00000001	0
00000010	1
00000100	2
00001000	3
00010000	4
00100000	5
01000000	6
10000000	7

מתבצע חיבור אריתמטי בין שני ערכים העשרוניים המיוחסים לערכי One-Hot של כניסות, ותוצאת החיבור מוצגת במוצא C של 15 ביט בקוד One-Hot לפי דוגמה הבאה: נתונים A="00001000" ו B="01000000", פורט מזוהה עם ערך עשרוני 3, ופורט B- מזוהה עם ערך עשרוני 6. תוצאת החיבור האריתמטי בניהם היא 9. התוצאה תוצג בקוד One-Hot באופן הבא: C="000001000000000". במידה ולפחות אחד מהכניסות לא מוצגת בקוד One-Hot, אזי במוצא C מופיע "111111111111111".

כתוב תיאור של מערכת הנ"ל בVHDL באופן מלא, הכולל הצהרת ENTITY ו ARCHITECTURE

```

1> library ieee;
2> use ieee.std_logic_1164.all;
3> use ieee.std_logic_arith.all;
4> use ieee.std_logic_unsigned.all;
5> entity one_hot_add is
6>     port (a, b : in std_logic_vector(7 downto 0);
7>           c     : out std_logic_vector(14 downto 0));
8> end entity one_hot_add;
9> architecture arc_one_hot_add of one_hot_add is
10> begin
11>     process (a, b) is
12>         variable ad, bd, absum : std_logic_vector(3 downto 0);
13>         variable temp          : std_logic_vector(15 downto 0);
14>         variable error         : std_logic;
15>     begin
16>         case conv_integer(a) is
17>             when 1 => ad := x"0";
18>             when 2 => ad := x"1";
19>             when 4 => ad := x"2";
20>             when 8 => ad := x"3";
21>             when 16 => ad := x"4";
22>             when 32 => ad := x"5";
23>             when 64 => ad := x"6";
24>             when 128 => ad := x"7";
25>             when others => ad := x"f";
26>         end case;
27>         case conv_integer(b) is
28>             when 1 => bd := x"0";
29>             when 2 => bd := x"1";
30>             when 4 => bd := x"2";
31>             when 8 => bd := x"3";
32>             when 16 => bd := x"4";
33>             when 32 => bd := x"5";
34>             when 64 => bd := x"6";
35>             when 128 => bd := x"7";
36>             when others => bd := x"f";
37>         end case;
38>         absum := ('0' & ad(2 downto 0)) + ('0' & bd(2 downto 0));
39>         error := ((ad(3) or bd(3)));
40>         temp := (others => error);
41>         temp(conv_integer(absum)) := '1';
42>         c <= temp(c'range);
43>     end process;
44> end architecture arc_one_hot_add;
45>
46>
47>

```