 


מכפל סדרתי



איור 1.

במשימה זאת יש לתכנן מכפל בינארי, סידרתי וסינכרוני. בכל מחזור מחשבים תוצאות ביניים (PP- partial products) הנצברת בצובר (accumulator איור 1) ומבצעים הזזה, שמאלה של הנכפל וימינה של הכופל, בביט 1. שיטה זאת דורשת ביצוע של n מחזורי צבירה/הזזה בעבור אופרנדים של- n ביט. פעולת כפל בעבור נכפל $A = 1011$ והכופל $B = 1011$, כל אחד בן 4 ביט מודגמת להלן.

תחילה: טוענים את הנכפל לאוגר בגודל של התוצאה הסופית (8 ביט בדוגמה זו), והכופל לאוגר בגודל הכופל: $RA = 00001011, RB = 1011$. מאתחלים את הצובר ל-0.

מחזור ראשון: הביט הימני של RB הוא '1'. מחשבים את ה-PP:

$PP = 00001011$. צוברים את PP, והתוצאה היא 00001011 . מזיזים שמאלה

את RA ואז $RA = 00010110$, מזיזים את RB ימינה ואז $RB = 0101$.

מחזור שני: הביט הימני של RB הוא '1'. מחשבים את ה-PP: $PP = 00010110$. צוברים את PP, והתוצאה היא 00100001 . מזיזים שמאלה את RA ואז $RA = 00101100$, מזיזים את RB ימינה ואז $RB = 0010$.

מחזור שלישי: הביט הימני של RB הוא '0'. מחשבים את ה-PP: $PP = 00000000$. צוברים את PP, והתוצאה היא 00100001 . מזיזים שמאלה את RA ואז $RA = 01011000$, מזיזים את RB ימינה ואז $RB = 0001$.

מחזור רביעי: הוא המחזור האחרון. הביט הימני של RB הוא '1'. צוברים את PP. התוצאה הסופית היא 01111001 .

$$\begin{array}{r}
 00001011_b (RA) \\
 * \\
 1011_b (RB) \\
 \hline
 00001011_b (PP=RA) \quad 11_d \\
 + \\
 00010110_b (PP=RA * 2) \quad 22_d \\
 + \\
 00000000_b (PP=0) \\
 + \\
 01011000_b (PP=RA * 8) \quad 88_d \\
 \hline
 01111001_b = 121_d
 \end{array}$$

המשימה: לממש מכפל סינכרוני סידרתי קביל לסינתזה לפי האלגוריתם המתואר מעלה, בעל שני כניסות של 16 ביט (ללא סימן) כל אחת. פעולת המערכת מתחילה ע"י אות כניסה start העולה ל- '1' למחזור שני אחד. מממש את מערכת ע"י חלוקה לתת מבנים: יחידת בקרה ויחידות הביצוע. את יחידת הבקרה יש לממש כמכונת מצבים (FSM) ויחידות הביצוע כגון אוגרי הזזה לאופרנדים, מונה וצובר, ב-processes נפרדים.

שלבי העבודה:

- חלוקה לתת מבנים וסרטוט של המערכת כולה ברמת תת מבנים.
- תיאור דיאגרמת מצבים של יחידת הבקרה (FSM)
- כתיבת קוד הכולל architecture, entity וה-processes המתארים את המערכת


הפתרון

1. תחילה נגדיר מסגרת החיצונית (entity):



איור 2


2. נפרט מבנים פנימיים של המערכת ונגדיר קשרים בניהם:

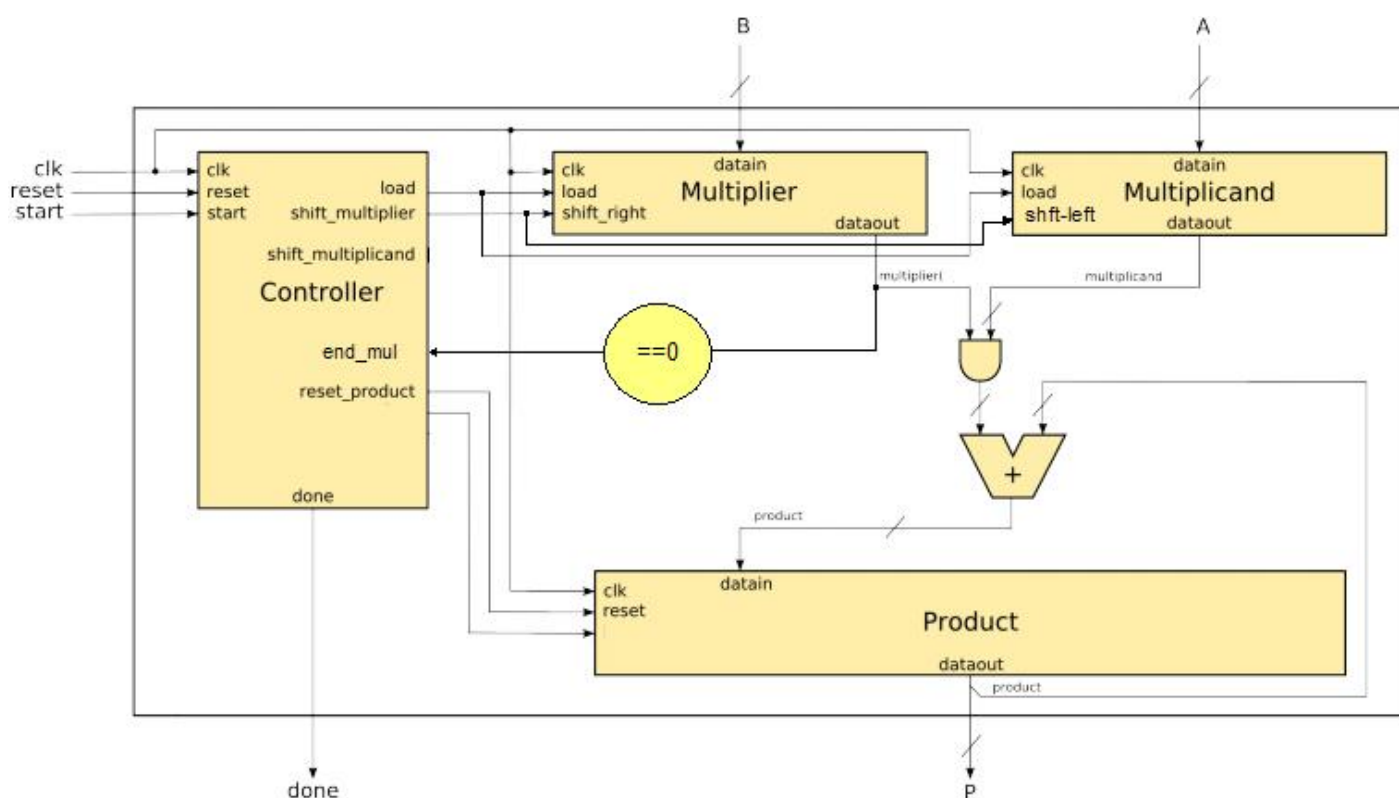

איור 3

3. נתאר תיפקוד של ה-Controller כמכונת Mealy

יש לזכור שבדיאגרמת מצבים של מודל Mealy בקשת המחברת בין המצבים בתחילתה מציינים תנאי מעבר, ובסופה פעולות אותן מבצעים במעבר בין המצבים. כאשר פעולה מסוימת אינה תלויה באותות כניסה למכונה והיא נעשת במצב כל שהוא, פעולה זאת מצויינת בתוך המצב הרלוונטי.

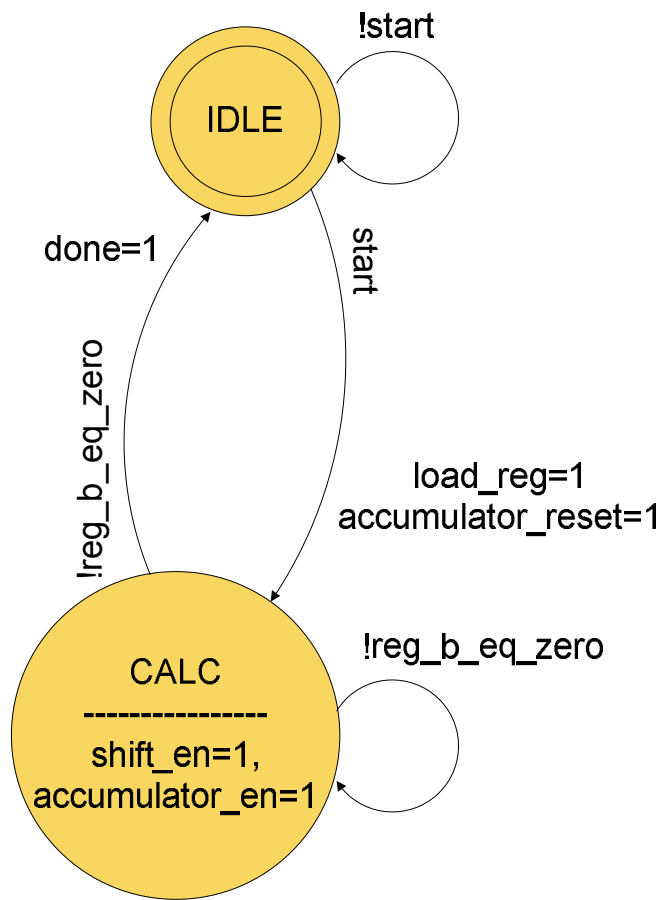

איור 4

4. עתה נתן לתאר מערכת בקוד VHDL :
להלן הגדרת ה-entity

```

1> library ieee;
2> use ieee.std_logic_1164.all;
3> use ieee.std_logic_arith.all;
4> use ieee.std_logic_unsigned.all;
5>
6> entity seq_mul is
7>   port (
8>     clk   : in  std_logic;
9>     rst   : in  std_logic;
10>    a     : in  std_logic_vector(15 downto 0);
11>    b     : in  std_logic_vector(15 downto 0);
12>    start  : in  std_logic;
13>    res    : out std_logic_vector(31 downto 0);
14>    done   : out std_logic);
15> end entity seq_mul;
  
```

הגדרת הארכיטקטורה והמשאבים הפנימיים.

```
17> architecture arc_seq_mul of seq_mul is
18>     signal reg_a, acc, pp : std_logic_vector(res'range);
19>     signal reg_b         : std_logic_vector(b'range);
20>     signal load, shift_en : std_logic;
21>     alias acc_sync_reset : std_logic is load;
22>     alias acc_en         : std_logic is shift_en;
23>     signal reg_b_eq_zero : boolean;
24>     type fsm_state is (IDLE, CALC);
25>     signal curr_st, next_st : fsm_state;
26> begin
```

אוגרי הזזה לטעינה והזזה של הנכפל והכופל.

```
27>     register_a : process (clk, rst) is
28>     begin
29>         if (rst = '0') then
30>             reg_a <= (others => '0');
31>         elsif rising_edge(clk) then
32>             if (load = '1') then
33>                 reg_a <= x"0000" & a;
34>             elsif (shift_en = '1') then
35>                 --shift left
36>                 reg_a <= reg_a(30 downto 0) & '0';
37>             end if;
38>         end if;
39>     end process register_a;
40>
41>     register_b : process (clk, rst) is
42>     begin
43>         if (rst = '0') then
44>             reg_b <= (others => '0');
45>         elsif rising_edge(clk) then
46>             if (load = '1') then
47>                 reg_b <= b;
48>             elsif (shift_en = '1') then
49>                 --shift right
50>                 reg_b <= '0' & reg_a(15 downto 1);
51>             end if;
52>         end if;
53>     end process register_b;
```

חישוב של ה-PP והצובר.

```
55>     pp <= reg_a when (reg_b(0) = '1') else (others => '0');
56>
57>     accumulator : process (clk, rst) is
58>     begin
59>         if (rst = '0') then
60>             acc <= (others => '0');
61>         elsif rising_edge(clk) then
62>             if (acc_sync_reset = '1') then
63>                 acc <= (others => '0');
64>             elsif (acc_en = '1') then
65>                 acc <= acc + pp;
66>             end if;
67>         end if;
68>     end process accumulator;
69>
70>     res <= acc;
```

תיאור של מכונת מצבים.

```
72→ --control state machine
73→ curr_st_register : process (clk, rst) is
74→ begin
75→     if (rst = '0') then
76→         curr_st <= IDLE;
77→     elsif rising_edge(clk) then
78→         curr_st <= next_st;
79→     end if;
80→ end process curr_st_register;
81→
82→ reg_b_eq_zero <= (reg_b = 0);
83→
84→ control_logic : process (curr_st, start, reg_b_eq_zero) is
85→ begin
86→     done <= '0';
87→     shift_en <= '0';
88→     load <= '0';
89→     next_st <= curr_st;
90→     case curr_st is
91→         when IDLE => if (start = '1') then
92→             load <= '1';
93→             next_st <= CALC;
94→         end if;
95→         when CALC => shift_en <= '1';
96→             if (reg_b_eq_zero) then
97→                 done <= '1';
98→                 next_st <= IDLE;
99→             end if;
100→         when others => null;
101→     end case;
102→ end process control_logic;
103→ end architecture arc_seq_mul;
```